
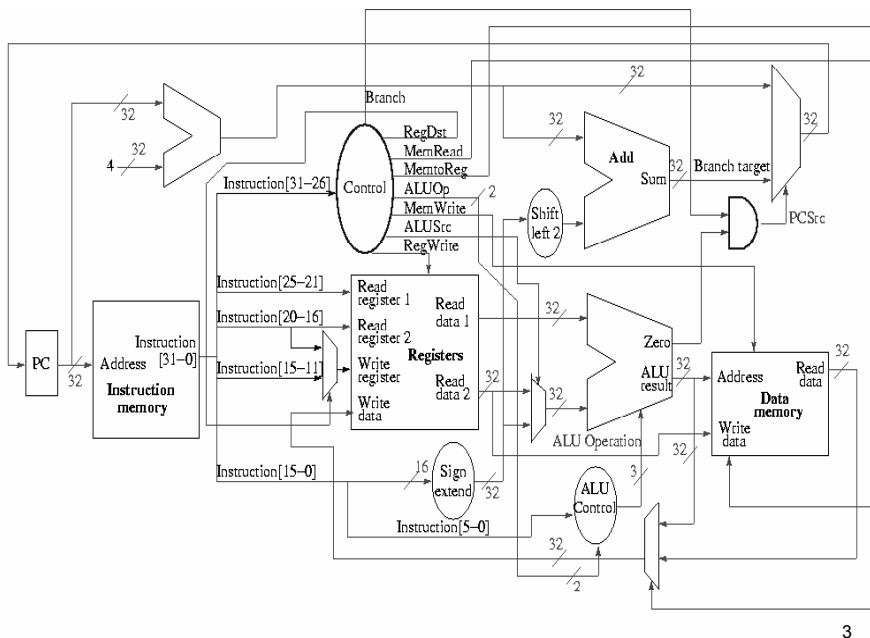


Caminho de dados – Datapath

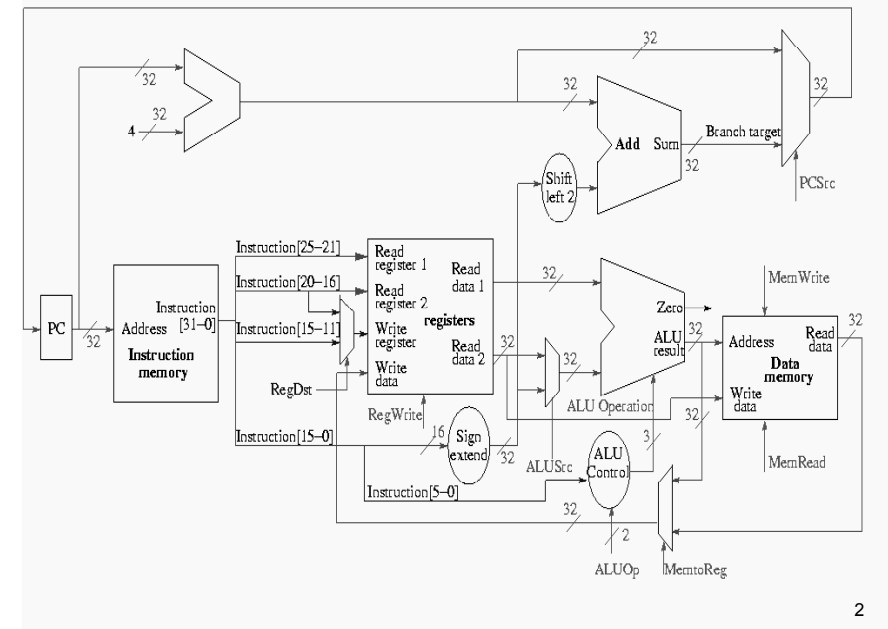

Introdução

- O desempenho de uma máquina pode ser determinado por três fatores:
 - número de instruções executadas
 - período do clock (ou frequência)
 - Número de ciclos por instrução (CPI)
- O compilador e a ISA (Instruction Set Architecture) determinam a quantidade de instruções a serem executadas por certo programa


Introdução

- Este capítulo aborda a implementação de um subconjunto das instruções do MIPS
- O interrelacionamento entre ISA e a implementação é exemplificado em dois projetos alternativos da parte operativa do processador
 - PO uniciclo
 - PO multiciclo

5

Arquitetura Von Neumann

- Estrutura básica de um processador

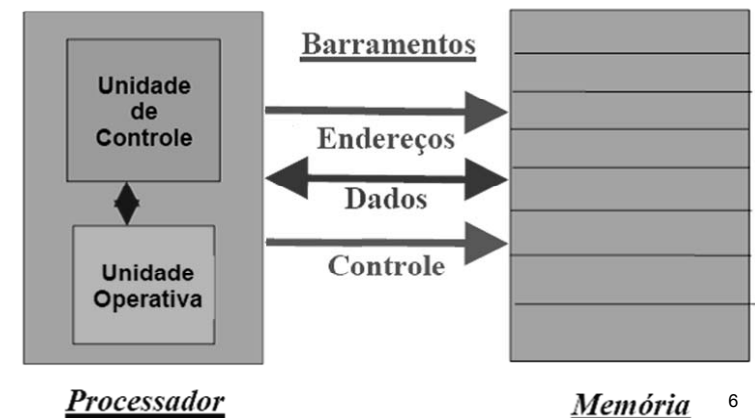

6

Unidade Operativa

- Também chamada "Parte Operativa", "Via de Dados" ou, em inglês, "*Datapath*"
- É construída a partir dos seguintes componentes:
 - elementos de armazenamento (registradores, ffs)
 - operadores lógico-aritméticos
 - recursos de interconexão (barramentos, mux)

7


Unidade Operativa MIPS

- Será projetada para implementar o seguinte subconjunto de instruções do MIPS:
 - Instruções de referência a memória:
 - *load word* (lw) e *store word* (sw)
 - Instruções Aritméticas e lógicas:
 - *add*, *sub*, *and*, *or* e *slt*
 - Instruções de desvio de fluxo:
 - *equal* (beq), *jump* (j)

8

Componentes Combinacionais

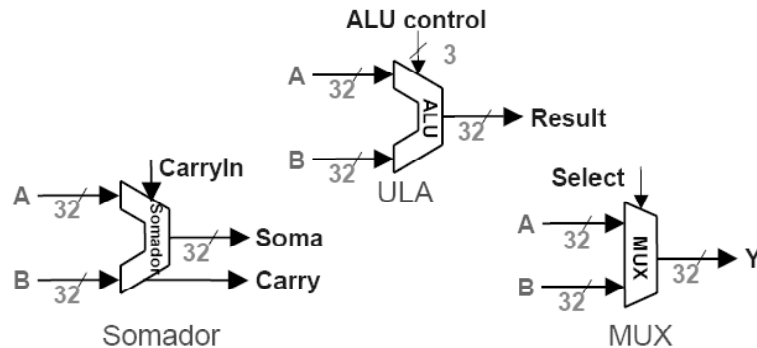- Componentes combinacionais definem o valor de suas saídas apenas em função dos valores presentes nas suas entradas




9

Componentes Seqüenciais

- Componentes seqüenciais tem um *estado*, que define seu valor em um dado instante de tempo

Registrador:

 
- Um conjunto de flip-flops tipo D (Registrador)
 - Com n bits de entrada e saída
 - entrada de habilitação de escrita (*write enable*)
- Habilitação de escrita (*write enable*):
 - falso (0): O dado de saída não muda
 - verdade (1): o dado de entrada será carregado (saída = entrada)



10

Memória

- Memória (idealizada)
 - Um barramento de entrada: *Data In*
 - Um barramento de saída: *Data Out*
- Uma palavra é selecionada por:
 - Um endereço seleciona a palavra para ser colocada na saída (*Data out*)
 - Write Enable = 1: Permite que a palavra selecionada seja escrita com a informação na entrada (*Data in*)
- Entrada de Clock (*CLK*)
 - Sincroniza os processos de acesso à memória
 - Geralmente, os processos são sincronizados pela borda de subida ou de descida do clock**

 


11

Estratégia de Temporização

- Uma metodologia de temporização define quando os sinais podem ser lidos e quando eles podem ser escritos
- É necessário evitar situações de conflito, por exemplo, querer ler uma palavra e escrevê-la simultaneamente
- Será adotada uma metodologia de temporização sensível às transições do sinal do clock
- Nesta metodologia, qualquer valor armazenado nos elementos de estado só pode ser atualizado durante a transição do sinal de relógio (*clk*)

12

Estratégia de Temporização

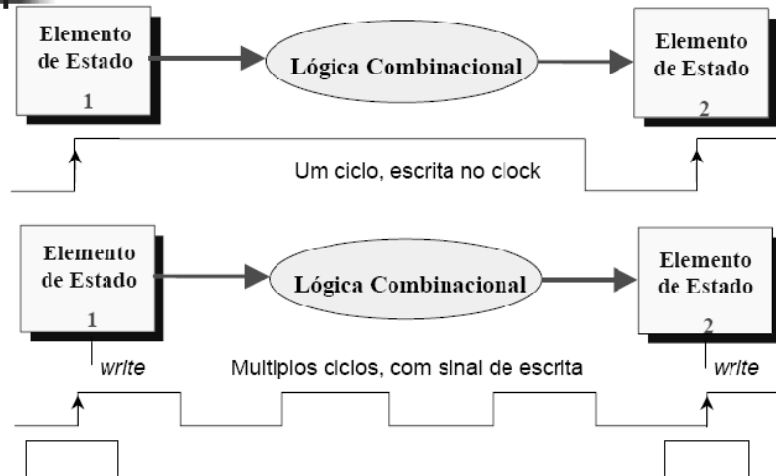


13

Criando a Unidade Operativa

- Uma maneira de se começar o projeto de uma unidade operativa (*data path*) é examinar cada um dos componentes necessários para a execução de cada uma das classes de instruções do MIPS
- Elementos necessários:
 - um lugar para armazenar as instruções (*memória de instruções*)
 - Um registrador para armazenar o endereço de instrução (*Program Counter – PC*)
 - Um contador para incrementar o PC, para compor o endereço da próxima instrução (soma 4 para endereçar próxima instrução)

14


Criando a Unidade Operativa ...

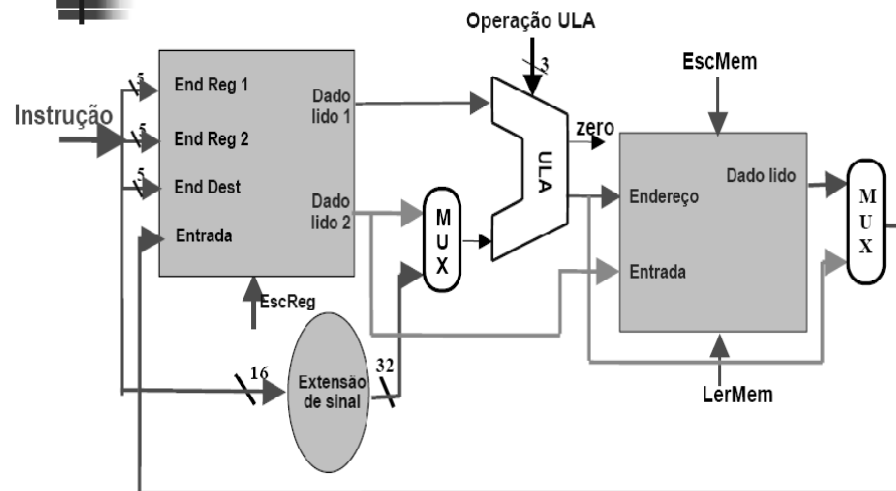

15


Criando a Unidade Operativa ...

- Elementos Básicos

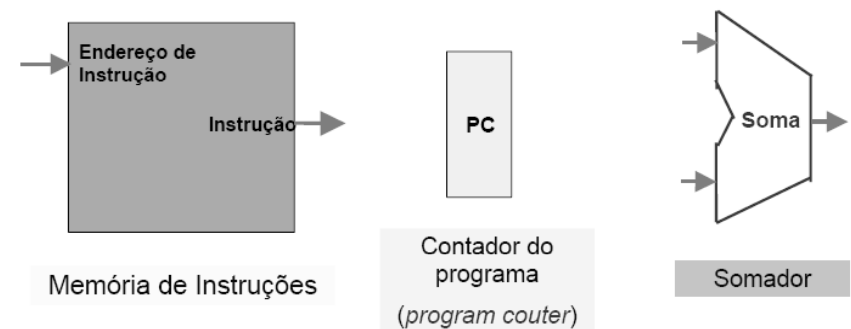

16


Busca de Instruções

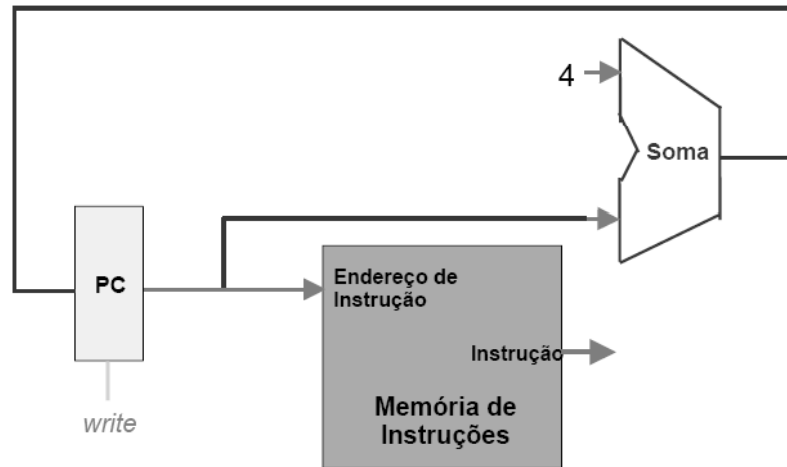

17

Instruções Lógico-Aritméticas

 - Formato de uma instrução tipo R no MIPS:



- Semântica:


■ $\$rd \leftarrow op(\$rs, \$rt)$

- Estrutura de suporte: banco de registradores

18


Banco de Registradores

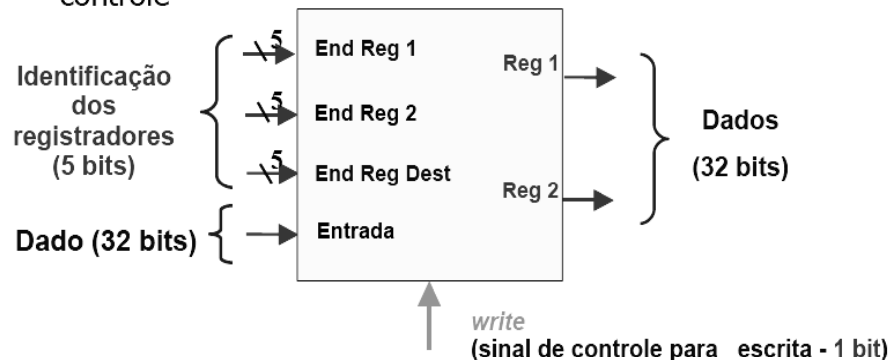- Dupla porta: leitura de dois registradores ao mesmo tempo
- Sinal de controle para escrita - leitura não necessita controle




19

Banco de Registradores

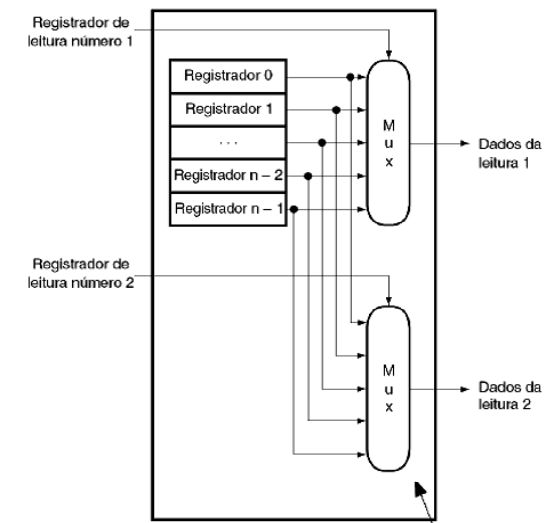

20

Banco de Registradores

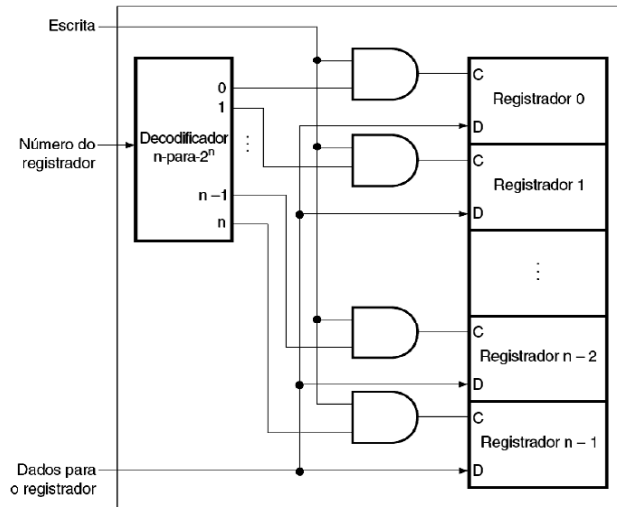


21

Projeto da ULA


- A ULA foi desenvolvida no capítulo anterior
- 3 bits de controle indicam a operação a ser realizada

ULAop	Função
000	and
001	or
010	add
110	sub
111	slt

 

22

Instruções Tipo R – unid. operativa

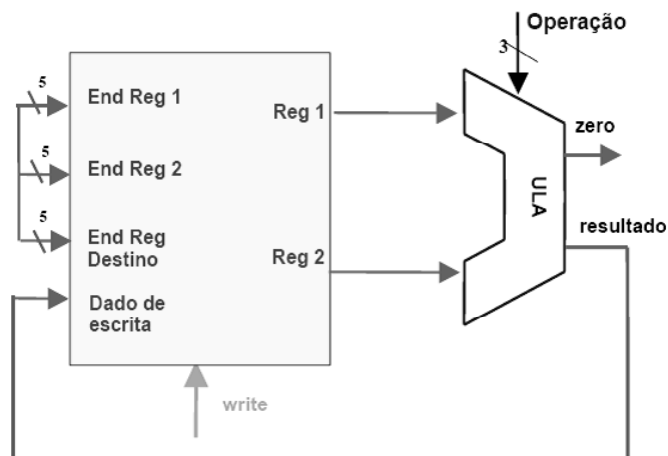

23

Instruções de Acesso a Memória

- Formato da instrução tipo I (lw/sw):

op	rs	rt	endereço
6 bits	5 bits	5 bits	16 bits

- Ex:

■ lw \$8, 32(\$19)


■ end = \$19 + 32

35	19	8	32
----	----	---	----

24

Memória

 
- Memória com um barramento de entrada independente do de saída
- Controle de escrita (*write*) e leitura (*read*)
- Barramento de endereços
- Um acesso de cada vez



25

Extensão de Sinal do Deslocamento

 
- Deslocamento na instrução deve ser estendido de 16 para 32 bits, mantendo-se o sinal
 - se for negativo, 16 bits superiores = 1
 - se for positivo, 16 bits superiores = 0



26

Acesso a Memória

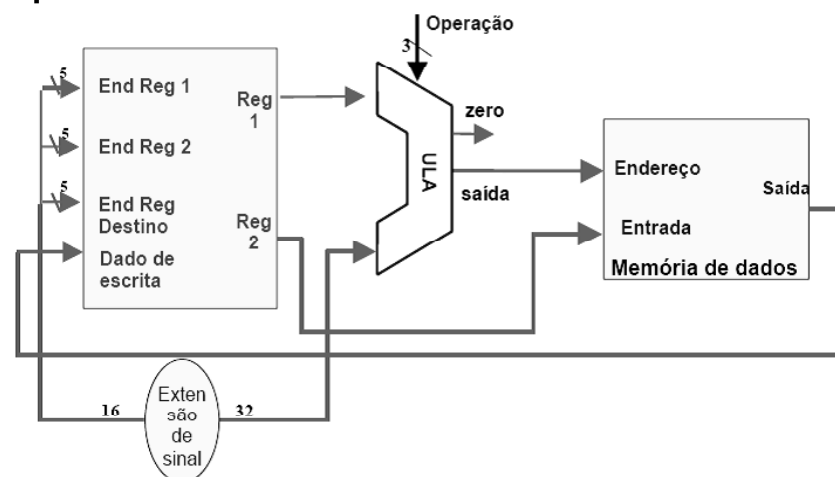
- lw lê um dado da memória e escreve em um registrador
 - conexão entre a saída da memória e a entrada do banco de registradores
- sw lê um dado de um registrador e escreve na memória
 - ligação entre saída do banco de registradores e entrada de dados da memória
- endereço calculado através da ULA
 - saída da ULA ligada ao barramento de endereços da memória



28


27

Instruções Lóg/Arit e lw/sw

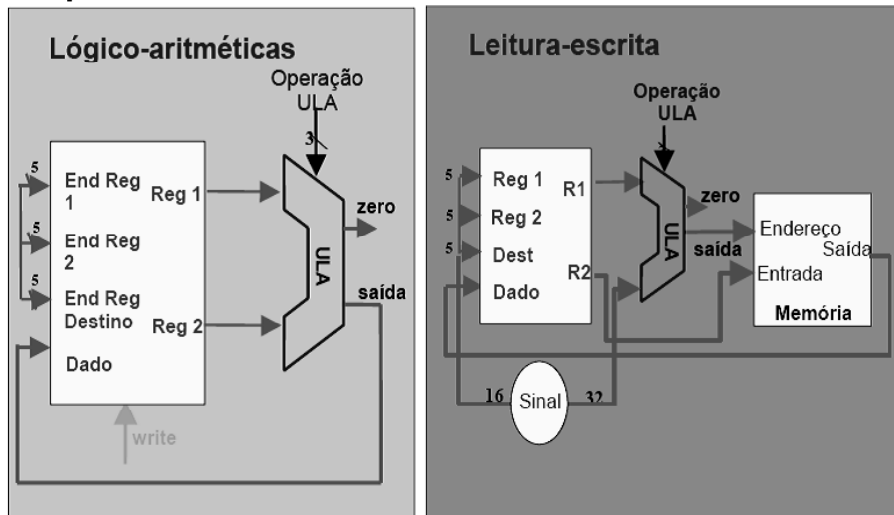


29

Combinando as Unidades

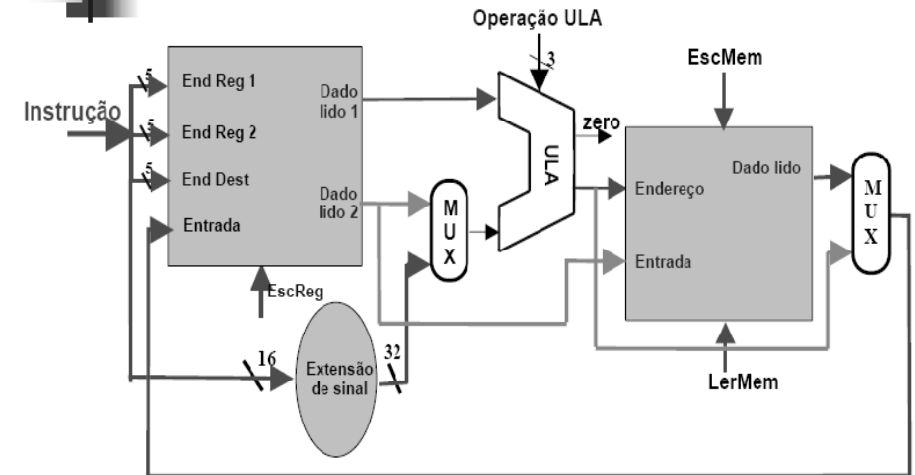

30

Acrescentando a Busca

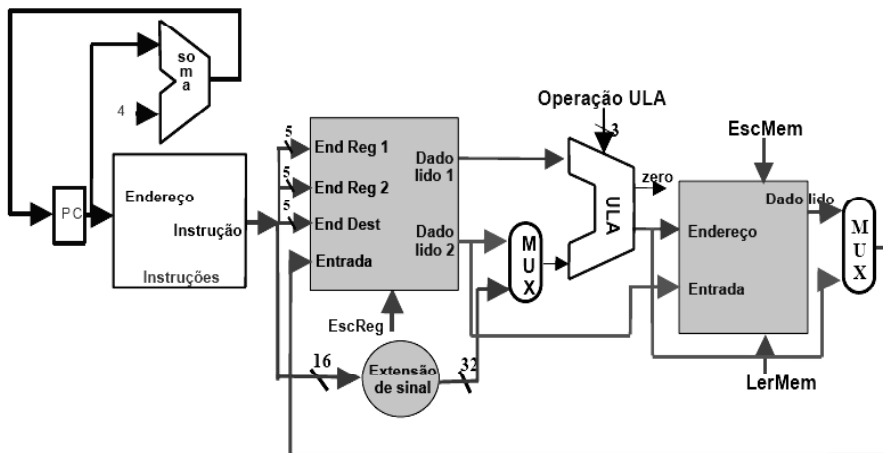

31

Instruções de Desvio

- beq \$1, \$2, desloca
 - compara dois registradores
 - soma desloca a PC+4 se \$1 = \$2
 - PC + 4 é o endereço da próxima instrução
- no montador utiliza-se uma versão simplificada, com o rótulo do destino
 - beq \$1, \$2, Rótulo
 - neste caso, o montador calcula o deslocamento
- desloca é um deslocamento de palavras, ou seja, cada unidade de desloca corresponde a 4 bytes


32

Instruções de Desvio

- A comparação entre os registradores é feita subtraindo-os na ULA e verificando se o resultado é zero
- O PC deve ser carregado com $PC + 4$ ou $PC + 4 + \text{desloc} * 4$, de acordo com o resultado do teste
- A multiplicação de *desloc* por 4 é feita deslocando-se de 2 bits o seu valor


33

Cálculo do Endereço de Desvio

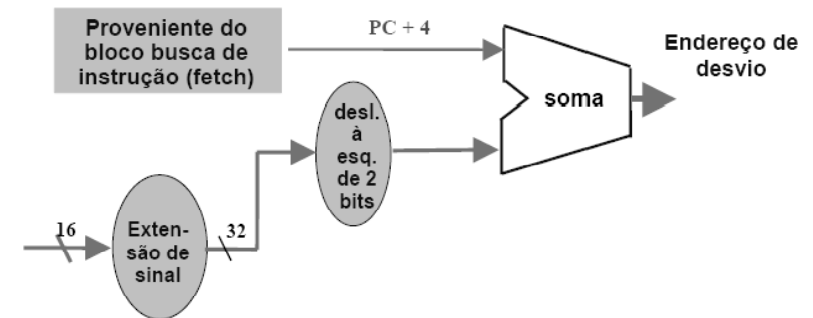

34

Circuito Cálculo Endereço Desvio

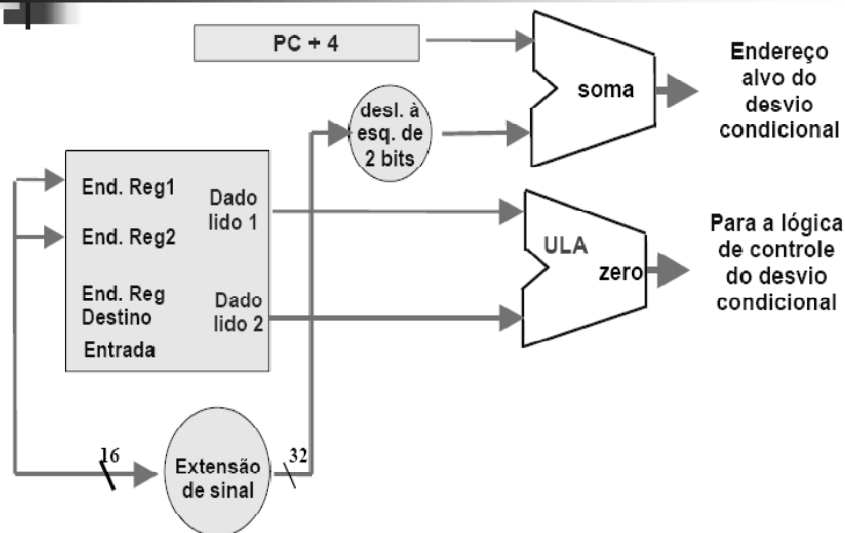

35

Observações

- Para realizar a comparação dos dois operandos precisamos usar o banco de registradores (os dois operandos estão lá)
- O cálculo do endereço de desvio foi incluído no circuito (já estudado)
- Na instrução não é preciso escrever no banco de registradores
- A comparação será feita pela ULA, subtraindo-se os registradores e utilizando a saída zero para verificar a igualdade


36

MIPS Uniciclo

- Foi desenvolvido, na verdade, três tipos de unidades operativas:
 - **uma para instruções no formato R (add, sub, etc.)**
 - uma para instruções de no formato I (*load* e *store*)
 - uma para *instruções condicionais (formato I)*
- Na fase de projeto as vezes precisamos replicar recursos
- A via de dados mais simples deve-se propor executar as instruções num único período do clock
- Isto quer dizer que nenhum dos recursos pode ser usado mais de uma vez por instrução


37

Final

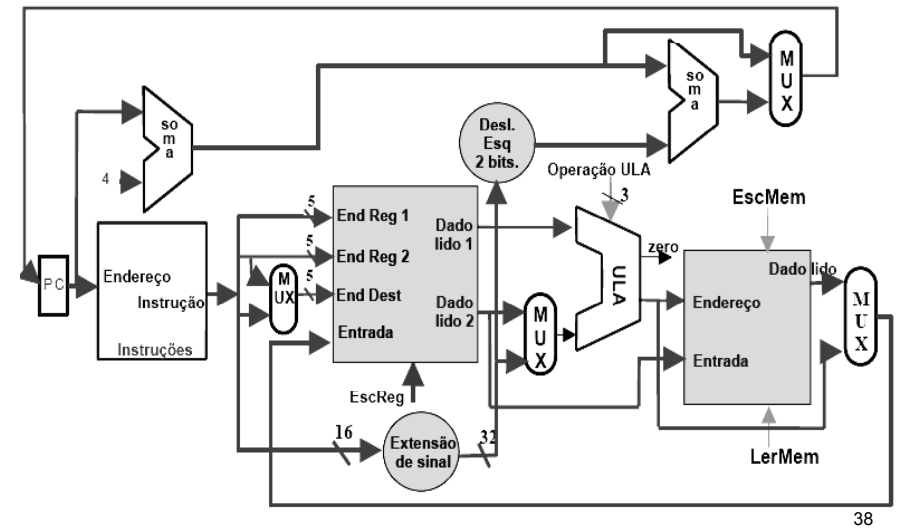

38

MIPS Uniciclo

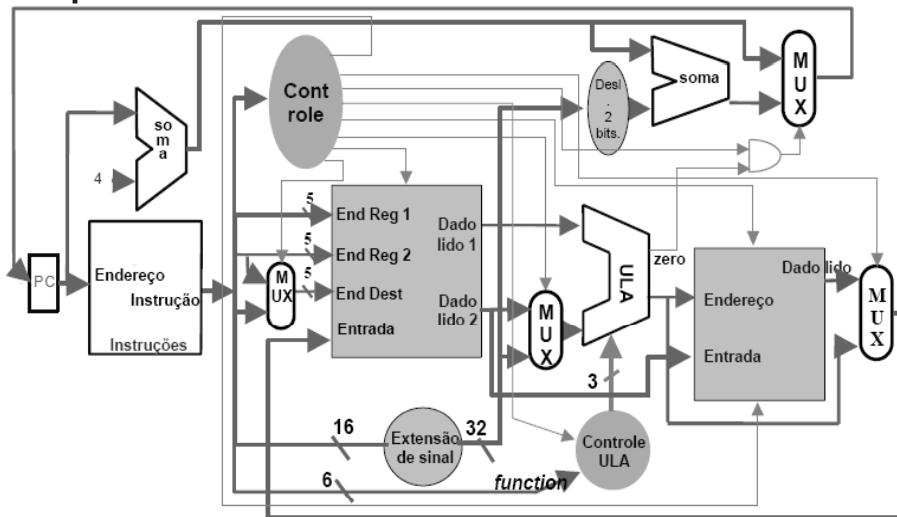

39


Controle do MIPS

- Cada operação requer a utilização adequada dos recursos do MIPS
- Ex: *add \$t2, \$s1, \$s2*
 - é necessário que os endereços dos operandos \$s1 e \$s2 sejam enviados ao banco de registradores
 - Da mesma maneira, o endereço do registrador destino (\$t2) deverá ser informado ao banco de registradores
 - Uma vez que o banco de registradores disponibilize os valores de \$s1 e \$s2, estes deverão ser encaminhados à ULA
 - Posteriormente, o resultado deverá ser escrito no banco de registradores (registrador \$t1)

40


Controle da ULA

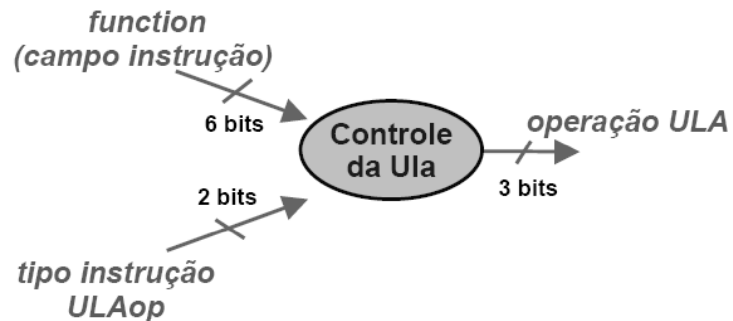- Lógica da unidade de controle encarregada de gerar os bits que determinam a operação da ULA



41

Lógica de Controle da ULA

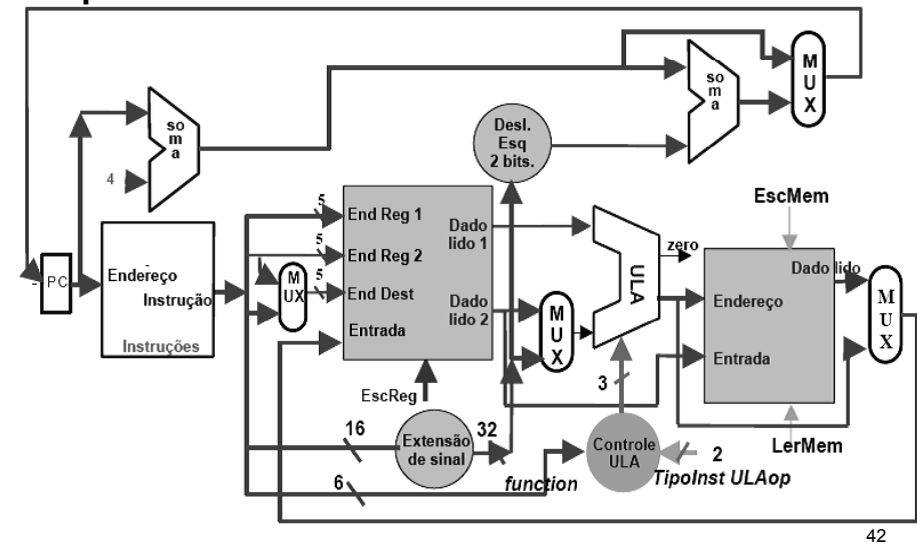

42

Classes de instruções - tipo-R, load, store e branch)

Field	0	rs	rt	rd	shamt	funct
Bit positions	31-26	25-21	20-16	15-11	10-6	5-0
a. R-type instruction						
Field	35 or 43	rs	rt	address		
Bit positions	31-26	25-21	20-16	15-0		
b. Load or store instruction						
Field	4	rs	rt	address		
Bit positions	31-26	25-21	20-16	15-0		
c. Branch instruction						

43


Classes de instruções - tipo-R, load, store e branch)

Field	0	rs	rt	rd	shamt	funct
Bit positions	31-26	25-21	20-16	15-11	10-6	5-0
a. R-type instruction						
Field	35 or 43	rs	rt	address		
Bit positions	31-26	25-21	20-16	15-0		
b. Load or store instruction						
Field	4	rs	rt	address		
Bit positions	31-26	25-21	20-16	15-0		
c. Branch instruction						

44

Unidade de Controle Uniciclo

 - A unidade de controle deve, a partir do código da instrução, fornecer os sinais que realizam as instruções na unidade operativa




45

Controle do Add

- Por exemplo, a execução da instrução
 - `add $t1, $s0, $s2`
 requer as seguintes tarefas:
 - encaminhar para a ULA o conteúdo dos registradores `$s0` e `$s2`
 - indicar para a ULA que vai ser realizada uma operação da adição
 - Encaminhar o resultado para o registrado `$t1`

46

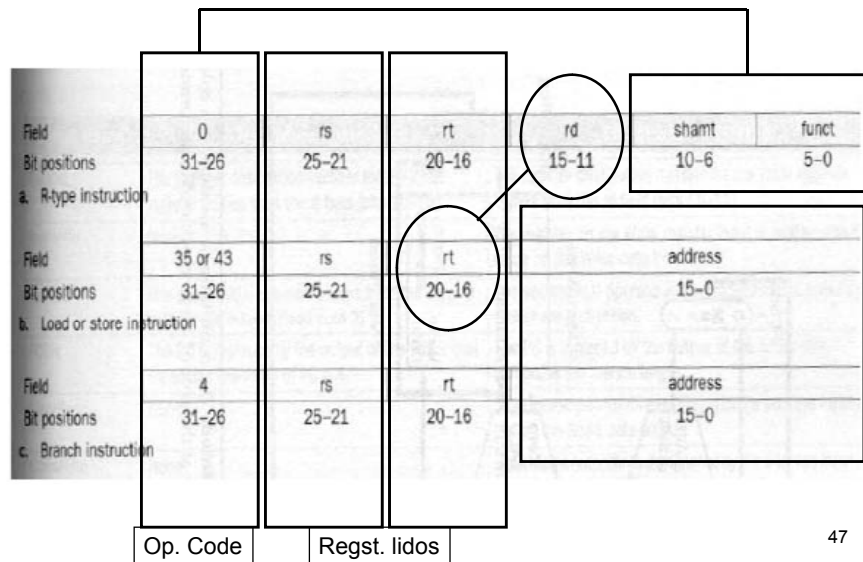Classes de instruções - tipo-R, load, store e branch)



47

Entrada da Unidade de Controle

- as informações necessárias a execução de uma instrução são retiradas da própria instrução
 - O *opcode* (código de operação) sempre está nos bits [31-26]
 - Os 2 registradores a serem lidos (*rs* e *rt*) sempre estão nas posições [25-21] e [20-16] (para todos os formatos!!!)
 - O registrador base (*rs*) para as instruções *lw* e *sw* sempre está especificado nas posições [25-21]
 - Os 16 bits de deslocamento para as instruções *beq*, *lw* e *sw* estão sempre nas posições [15-0]
 - O registrador destino está em uma das duas posições
 - [20-16] para *lw* (registrador *rt*)
 - [15-11] para instruções aritméticas/lógicas (registrador *rd*)


48

Sinais de Controle

- A unidade de controle de prover:
 - sinais para os multiplexadores
 - sinais de leitura e escrita para as memórias
 - seleção da operação da ULA
 - controle do novo endereço a ser carregado no PC, para instruções de salto

49

Sinais de controle

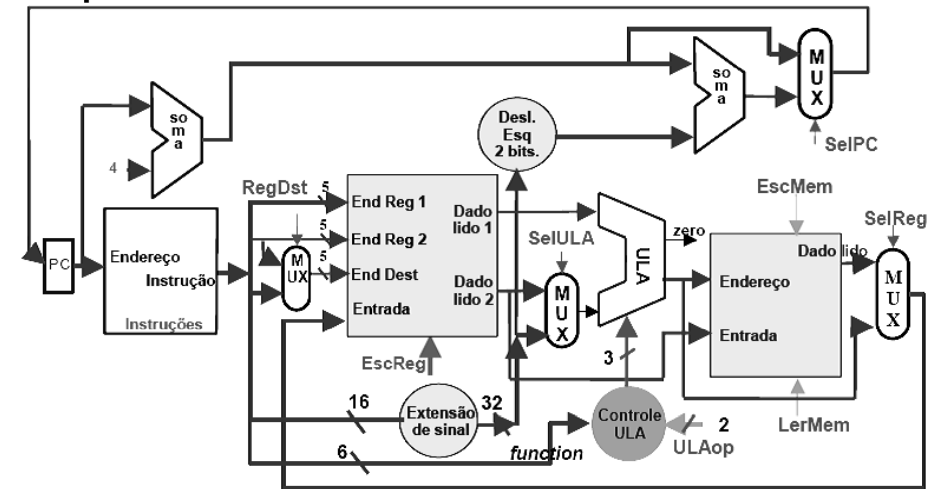


50

Instruções de Desvio

- A instrução de desvio condicional coloca:
 - PC+Desl ou (salto)
 - PC + 4 (instrução seguinte)
- no contador de programa PC
- É necessário selecionar SelPC em função:
 - do código da instrução (beq, bne)
 - do resultado da comparação (sinal zero da ULA)

51

Controle de Desvio

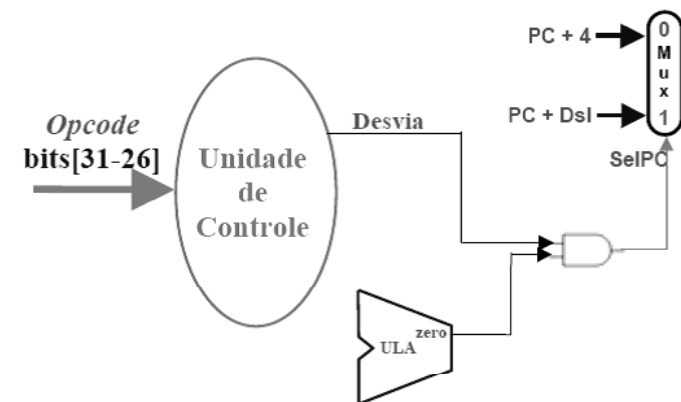


52

Sinais de Controle

- LerMEM: dado da memória no endereço especificado é lido e colocado na saída
- EscMEM: conteúdo da memória endereçado recebe o dado
- SelULA:
 - 0 – operando é a segunda saída do banco de registradores
 - 1 – operando é o deslocamento estendido
- RegDST:
 - 0 – índice do registrador destino é o campo rt da instrução
 - 1 – índice do registrador destino é o campo rd da instrução
- EscREG: escreve dado no registrador indexado
- SelPC:
 - 0 – PC recebe próximo endereço (PC+4)
 - 1 – PC recebe endereço de desvio
- SelREG:
 - 0 – registrador recebe saída da ULA
 - 1 – registrador recebe saída da memória

53

MIPS Uniciclo

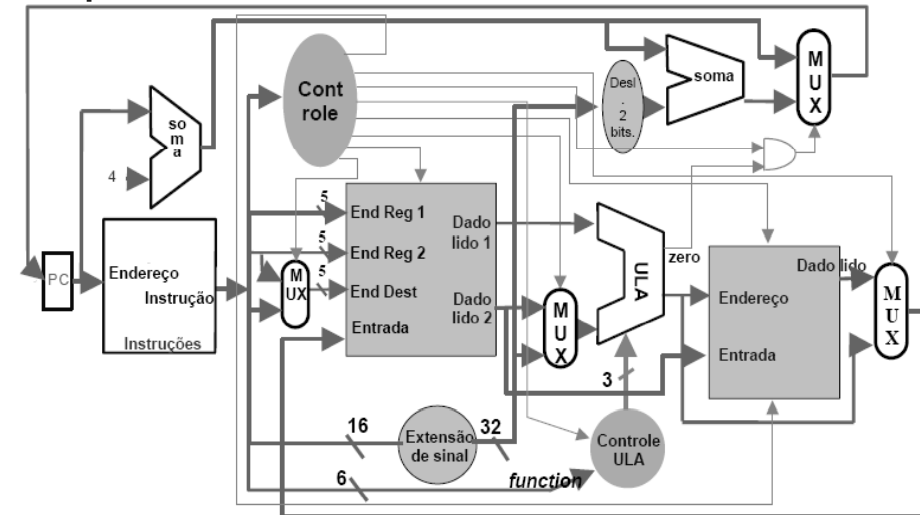

54

Exercício

- Estender a organização do MIPS para dar suporte a execução de JUMP, desvio incondicional
- O endereço de desvio é obtido por:
 - $PC[31 - 28] \# Instrução[25 - 0] \# 00$
 - onde # indica concatenação de bits

55

Problemas com MIPS Uniciclo

- Período do relógio determinado pelo caminho mais longo
 - instrução lw:
 - leitura da instrução
 - leitura do registrador de base, extensão de sinal
 - cálculo do endereço
 - leitura do dado da memória
 - escrita em registrador
- TODAS as instruções levam o mesmo tempo para executar

56

Exemplo

- Supondo os seguintes tempos de execução das unidades do MIPS:
 - Acesso a memória: 10 ns
 - ULA e somadores: 10 ns
 - Acesso ao banco de registradores: 5 ns
 - outros: 0 ns
 - Quais os tempos de execução das instruções supondo uma implementação uniclo e outra com ciclo variável, ou seja, duração do ciclo igual a duração da instrução?

57



Determinar o tempo de execução de cada instrução

■ Acesso a memória: 10 ns

lw =

■ ULA e somadores: 10 ns

sw =

■ Acesso ao banco de registradores: 5 ns

■ outros: 0 ns

tipo-R =

■ Quais os tempos de execução das instruções supondo uma implementação uniclo e outra com ciclo variável, ou seja, duração do ciclo igual a duração da instrução?

beq =

j =

58



■ Acesso a memória: 10 ns

■ ULA e somadores: 10 ns

■ Acesso ao banco de registradores: 5 ns

■ outros: 0 ns

■ Quais os tempos de execução das instruções supondo uma implementação uniclo e outra com ciclo variável, ou seja, duração do ciclo igual a duração da instrução?

Determinar o tempo de execução de cada instrução

lw =

$$10 + 5 + 10 + 10 + 5 = 40$$

sw =

$$10 + 5 + 10 + 10 = 35$$

tipo-R =

$$10 + 5 + 10 + 5 = 30$$

beq =

$$10 + 5 + 10 = 25$$

j =

$$10$$

59

Exemplo ...

- Considerando a distribuição de instruções do benchmark gcc, a diferença de velocidade entre as implementações seria:

■ GCC: 22% lw, 11% sw, 49% tipo-R, 16% beq, 2% jump

■ Período uniclo: 40 ns

■ Período ciclo variável:

$$40 * 0.22 + 35 * 0.11 + 30 * 0.49 + 25 * 0.16 + 10 * 0.2 = 31.6 \text{ ns}$$

■ Ganho: $40 / 31.6 = 1,27$

60

MIPS Multiciclo

- Idéia: cada fase de execução de uma instrução dura um ciclo de relógio
- Instruções podem ser executadas em um número diferente de ciclos
 - lw leva 5 ciclos
 - jump leva 1 ciclo
 - add leva 4 ciclos


61

MIPS Multiciclo

- Ciclo dimensionado de acordo com a fase mais demorada
- Unidades funcionais podem ser utilizadas para realizar mais de uma operação durante a execução de uma instrução
- A organização da parte operativa pode ser re-estruturada em função destas características

62

Multiciclo

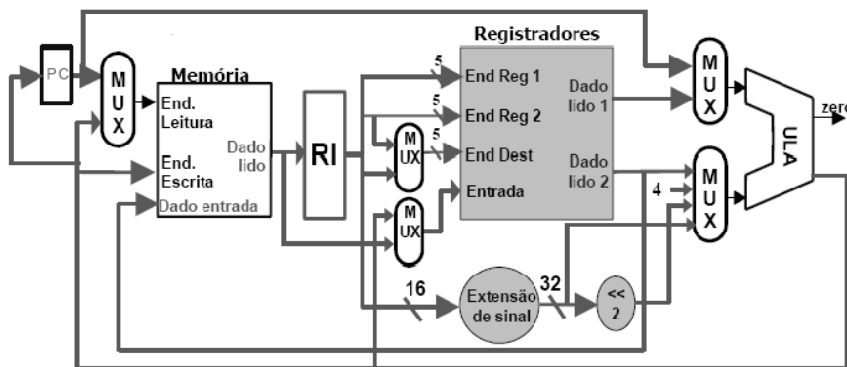


63


PO Multiciclo x PO Uniciclo

- Apenas uma memória, com instruções e dados
- Incremento do PC, cálculo do endereço de desvio, operações lógico-aritméticas realizadas todas pela mesma unidade funcional
- Introdução e ampliação dos multiplexadores nas entradas da ULA
- Introdução do registrador de Instruções (RI), para armazenar a instrução lida

64

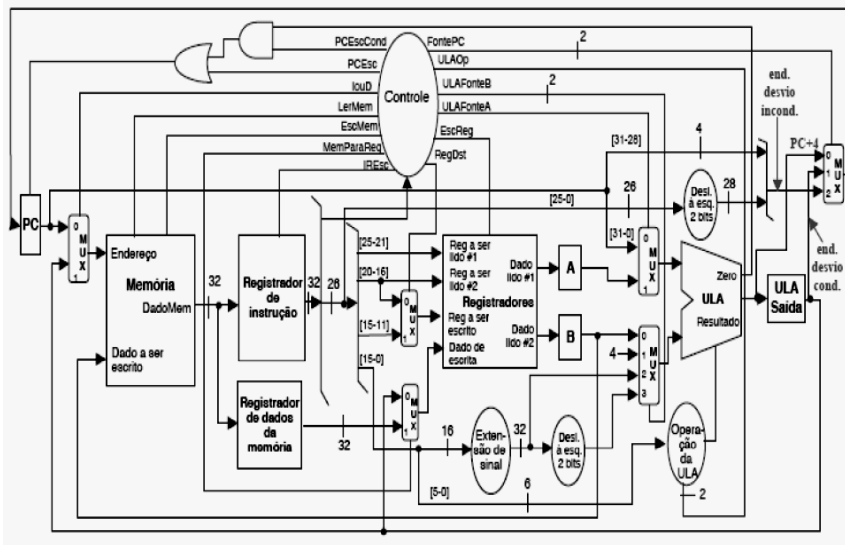

65

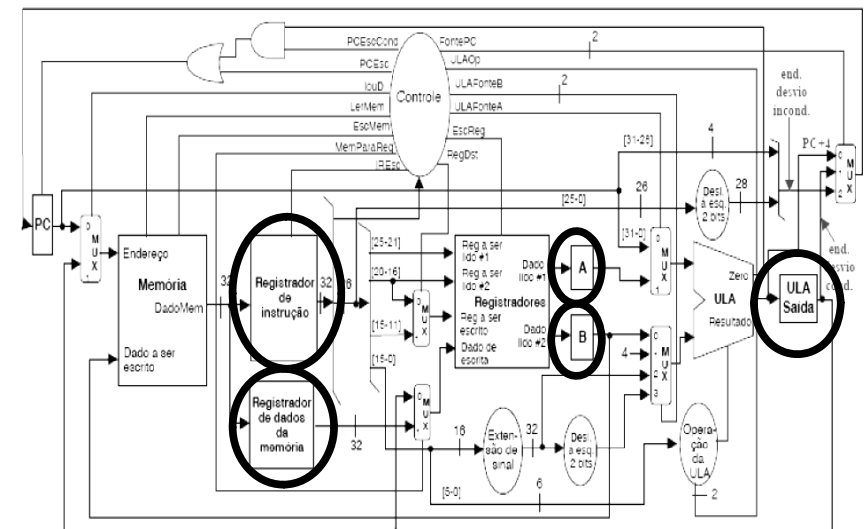

66

Controle Multiciclo

1. Busca da Instrução

1. $RI = \text{Memória}[PC]$
2. $PC = PC + 4$

2. Decodificação e busca de operandos

- 2.1 $A = \text{Reg}[RI[25-21]]$
- 2.2 $B = \text{Reg}[RI[20-16]]$
- 2.3 $R\text{desvio} = PC + (\text{ext-sinal}(IR[15-0])) \ll 2$

- Rdesvio armazena o endereço de desvio pré-calculado de forma a liberar a ULA para outras operações
- a utilização destes valores depende do tipo de instrução

67

Controle Multiciclo ...

3. Execução

- 3.1 $sULA = A + \text{ext-sinal}(IR[15-0])$ (acesso a memória)
- 3.2 $sULA = A \text{ op } B$ (tipo R)
- 3.3 if $(A == B)$ $PC = R\text{desvio}$ (desvio condicional)

4. Acesso à memória ou escrita de registrador

4.1 Acesso à memória:

$\text{saídaMem} = \text{Memória}[\text{saiULA}]$ ou (load)

$\text{Memória}[\text{saiULA}] = B$ (store)

4.2 $\text{Reg}[IR[15-11]] = \text{saiULA};$ (R-type)

68

Controle Multiciclo ...

5. Escrita da Memória

$\text{Reg}[\text{IR}[20-16]] = \text{saidaMemória};$

Atualização do PC:



- saída da ULA: endereçamento sequencial
 - Rdesvio: qdo um salto condicional é realizado
 - Jump: concatenação do PC com bits do RI
- multiplexador na entrada do PC para selecionar uma destas entradas

69


• Resumo da execução

Nome do passo	Instrução tipo R	Instrução lw	Instrução sw	Instrução de desvio condicional	Instrução de desvio incondicional
Busca da instrução	$\text{RI} = \text{Mem}[\text{PC}]$ $\text{PC} = \text{PC} + 4$				
Decodificação da instrução & leitura dos registradores Rs e Rt & cálculo do endereço de desvio (cond.)	$\text{A} = \text{Reg}[\text{RI}[25-21]]$ $\text{B} = \text{Reg}[\text{RI}[20-16]]$ $\text{ULASaída} = \text{PC} + (\text{extensão de sinal}(\text{RI}[15-0]) \ll 2)$				
Execução, cálculo do endereço de acesso à memória, término de uma instrução branch/jump	$\text{ULAOp} = \text{A op B}$	$\text{ULASaída} = \text{A} + \text{extensão de sinal}(\text{RI}[15-0])$		Se $(\text{A} == \text{B})$ então $\text{PC} = \text{ULASaída}$	$\text{PC} = \text{PC}[31-28] \parallel (\text{RI}[25-0] \ll 2)$
Término de uma instrução store word ou de tipo R	$\text{Reg}[\text{RI}[15-11]] = \text{ULASaída}$	$\text{RDM} = \text{Mem}[\text{ULASaída}]$	$\text{Mem}[\text{ULASaída}] = \text{B}$		
Término de uma instrução load word		$\text{Reg}[\text{RI}[20-16]] = \text{RDM}$			
Número de passos	4	5	4	3	3


70

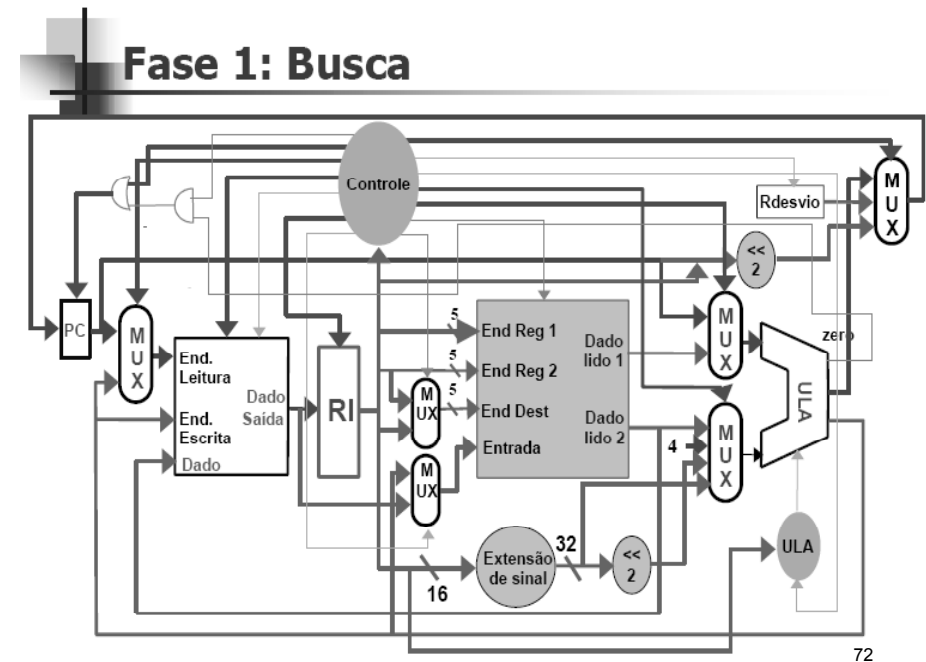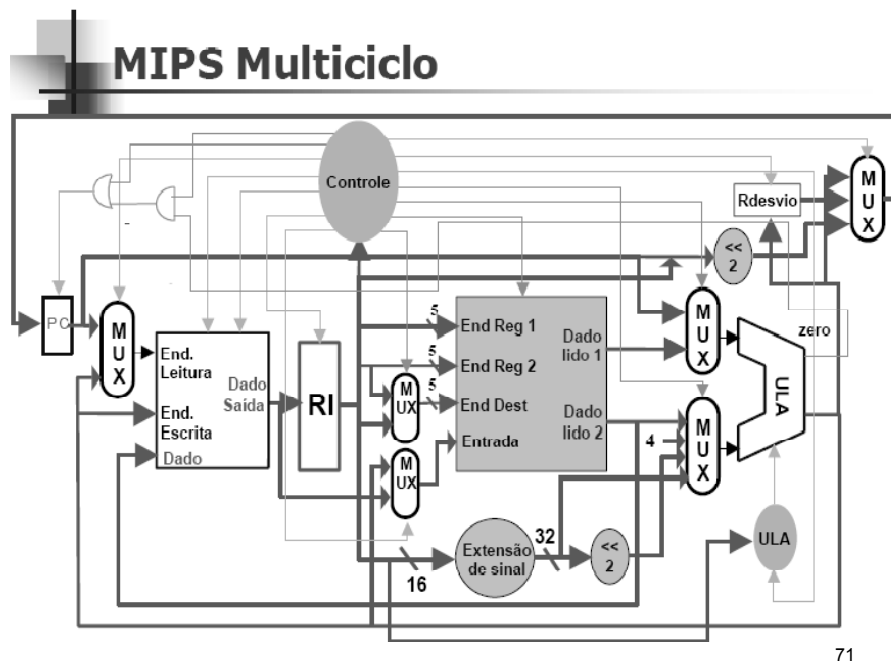


Fase 2: decodificação

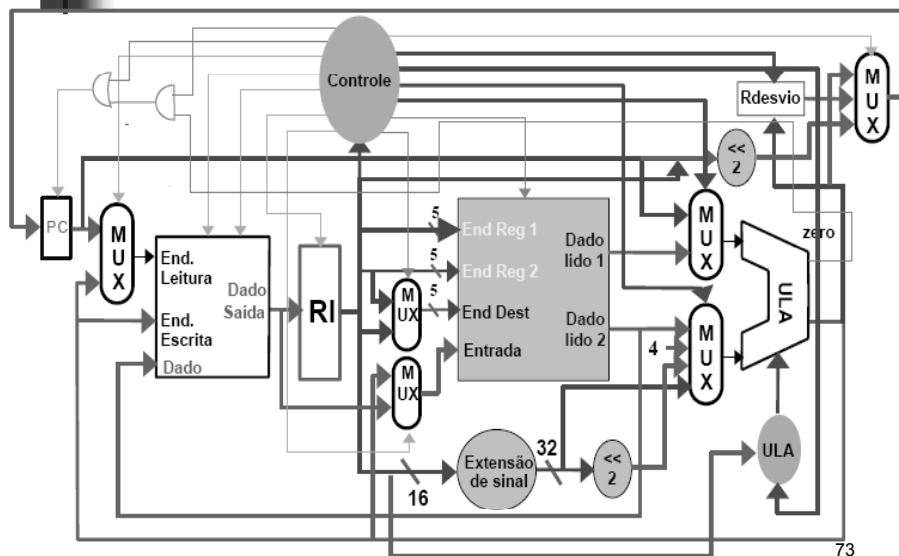


Fase 3: Execução Desvio

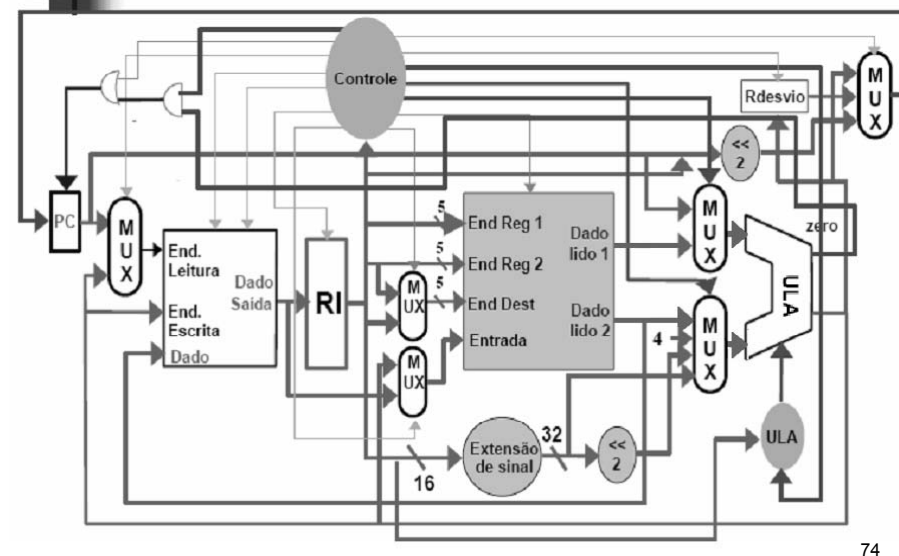


Fase 3: Execução Log-Aritmética

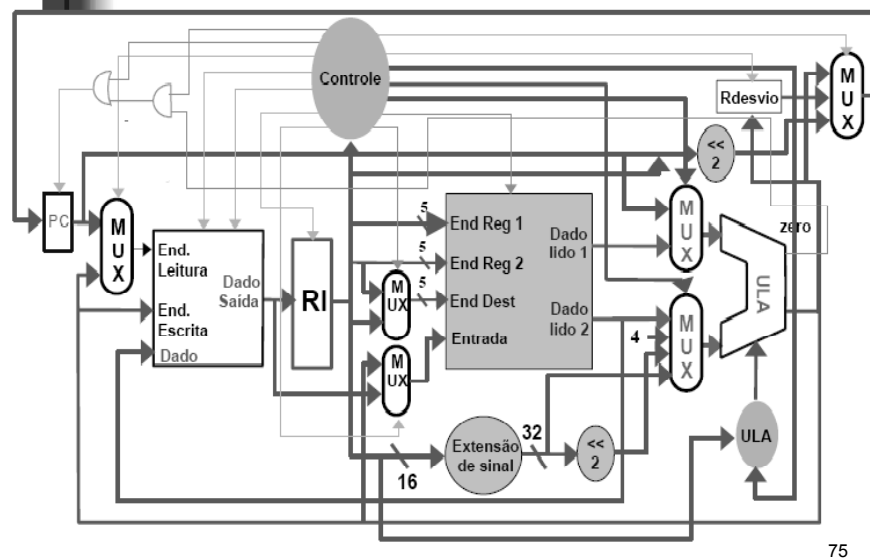

Fase 3: Execução Acesso Memória

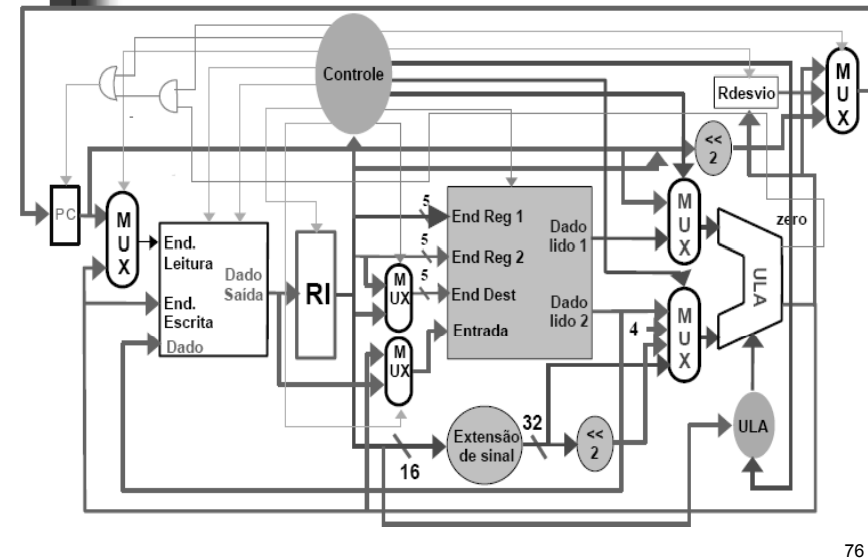

- Controle com máquina de estados:

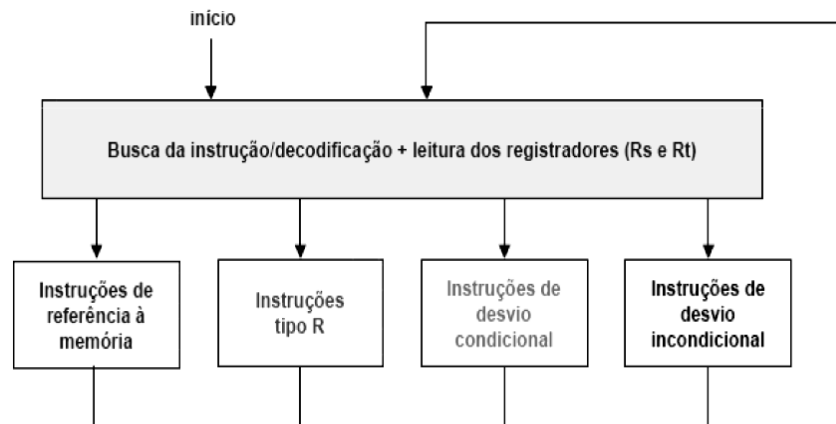


81

- Resumo da Execução


Nome do passo	Instrução tipo R	Instrução lw	Instrução sw	Instrução beq	Instrução j
Busca da instrução	0 $RI = Mem[PC]$ $PC = PC + 4$				
Decodificação da instrução & leitura dos registradores Rs e Rt & cálculo do endereço de desvio (cond.)	1 $A = Reg[RI[25-21]]$ $B = Reg[RI[20-16]]$ $ULASaida = PC + (extensão\ de\ sinal(RI[15-0]) << 2)$				
Execução, cálculo do endereço de acesso à memória, término de uma instrução branch/jump	6 $ULAOp = A op$	2 $ULASaida = A + extensão\ de\ (RI[15-0])$	8 $Se\ (A == B)\ PC = ULASaida$	9 $PC = PC[RI[25-0] << 2]$	
Término de uma instrução store word ou de tipo R	7 $Reg[RI[15-11]] = ULASaida$	3 $RDM = Mem[ULASaida]$	5 $Mem[ULASaida] = B$		
Término de uma instrução load word		4 $Reg[RI[20-16]] = RDM$			
Número de passos	4	5	4	3	3

82

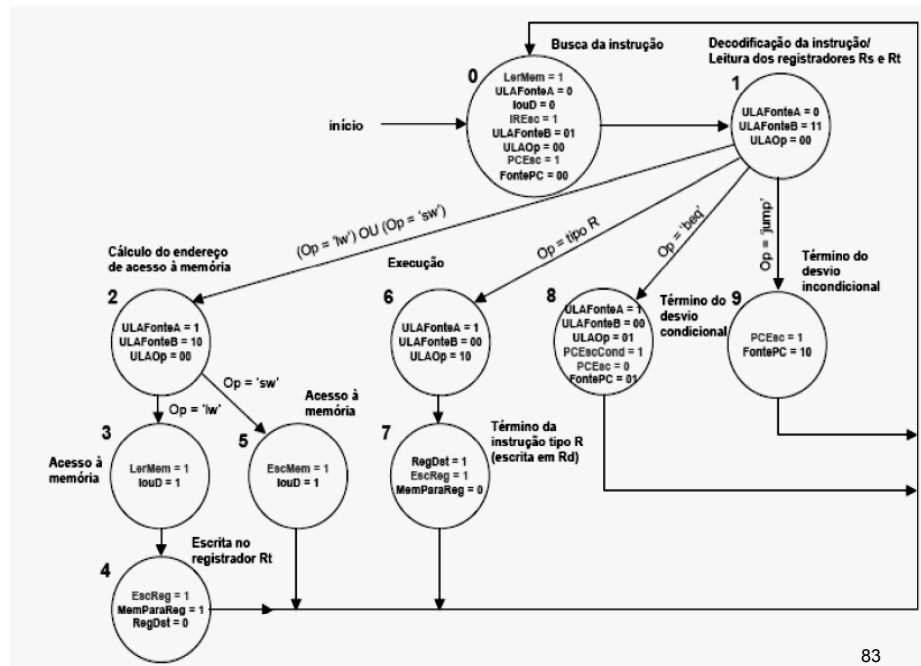


83

- Busca e decodificação

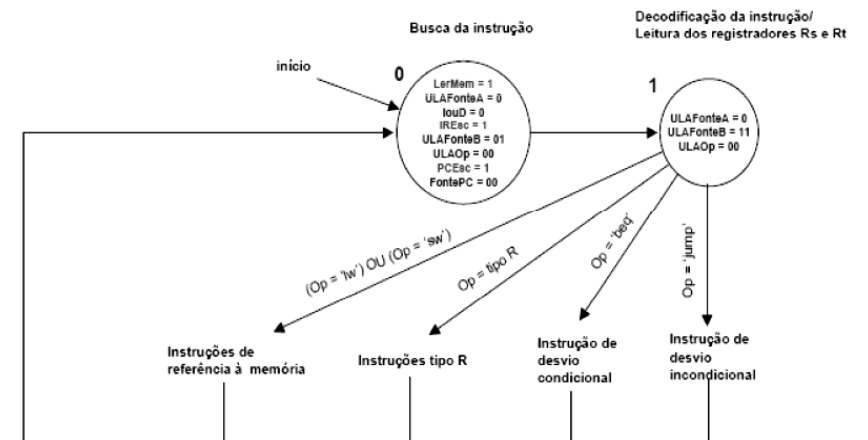


84

- Instruções *lw* e *sw*

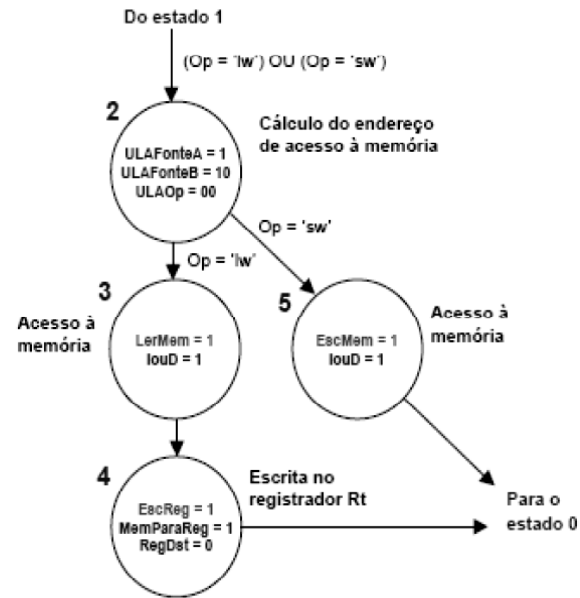


85

- Instruções tipo R

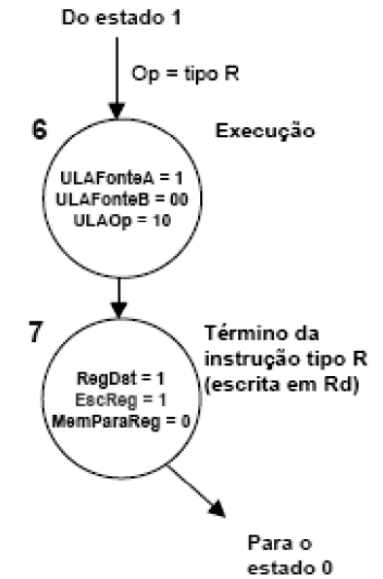


86

- Instrução *beq*

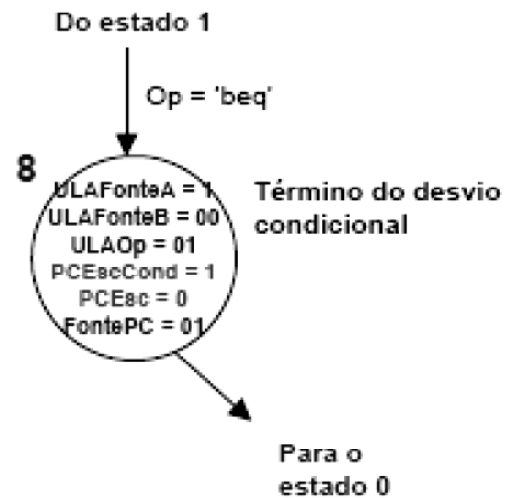

87

- Instrução *j*

 

88

• Resumo da Execução

Nome do passo	Instrução tipo R	Instrução lw	Instrução sw	Instrução beq	Instrução j
Busca da instrução	0 RI = Mem[PC] PC = PC + 4				
Decodificação da instrução & leitura dos registradores Rs e Rt & cálculo do endereço de desvio (cond.)	1 A = Reg [RI[25-21]] B = Reg [RI[20-16]] ULASaida = PC + (extensão de sinal(RI[15-0]) <<2)				
Execução, cálculo do endereço de acesso à memória, término de uma instrução branch/jump	6 ULAOp = A op	2 ULASaida = A + extensão de (RI[15-0])	8 Se (A == B) PC = ULASaida	9 PC = PC[(RI[25-0] << 2)]	
Término de uma instrução store word ou de tipo R	7 Reg [RI[15-11]] = ULASaida	3 RDM = Mem [ULASaida]	5 Mem [ULASaida] = B		
Término de uma instrução load word		4 Reg[RI[20-16]] = RDM			
Número de passos	4	5	4	3	3


89

Revisão rápida sobre Microcontroladores

(PIC visto no laboratório)


90

 Arquitetura básica de um Microprocessador ou Microcontrolador




91

Arquitetura Von Neumann

 


92

Arquitetura Harvard

 


93

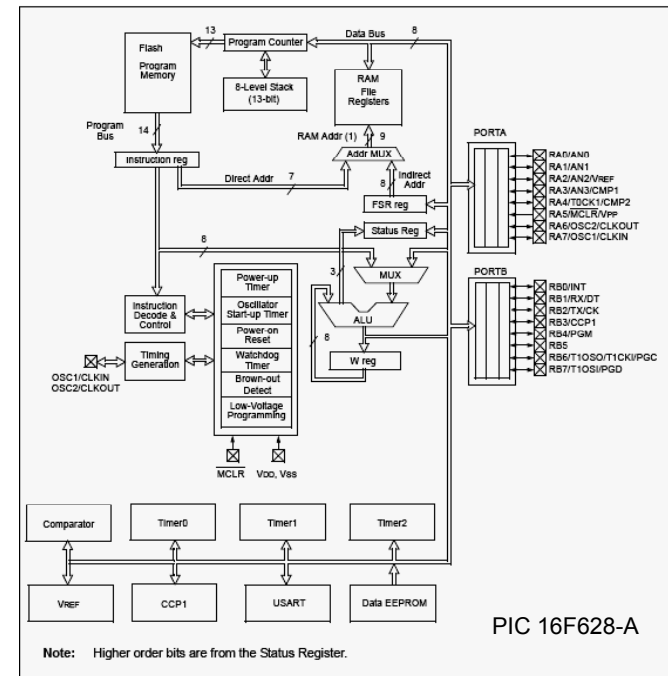

PIC 16F628-A

94

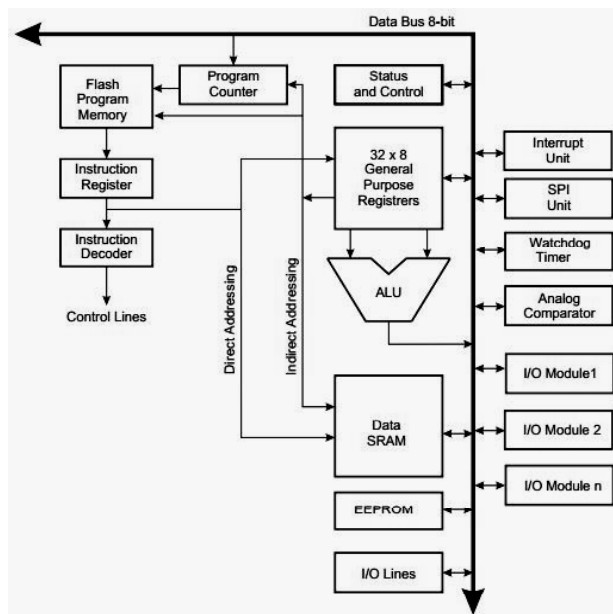

AVR


2 estudantes em:
Norwegian Institute
of Technology (NTH)

Alf-Egil Bogen e
Vegard Wollan.


O acrônimo de AVR
"Advanced Virtual
RISC"

mas também pode
ser:
Alf and Vegard's
RISC.

95

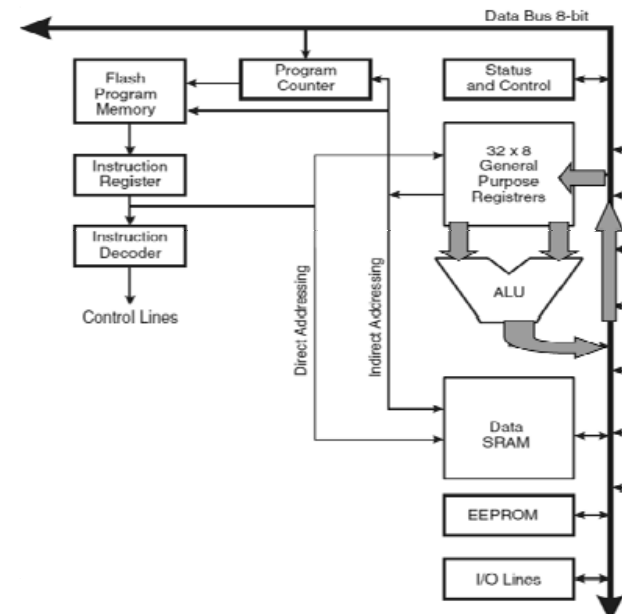

96

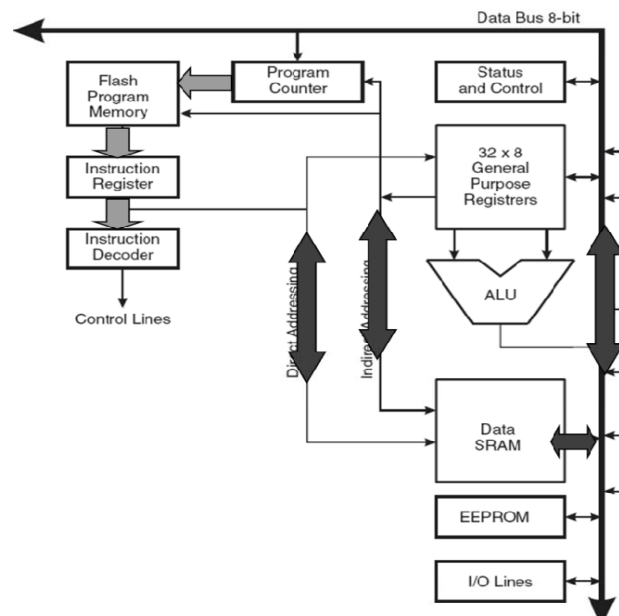

97

A Microchip divide os PICs em famílias, às quais chama *Cores*.

- Core de 12 bits
- Core de 14 bits
- Core de 16 bits
- Core de 16 bit avançado


O número de bits não se refere ao barramento.

O barramento é sempre de 8 bits, que é o número de bits que uma posição de memória pode armazenar.


Refere-se, sim, ao tamanho da memória de programa, onde cada instrução pode ter 14 ou 16 bits de tamanho.

- Core de 12 bits - PIC12x
- Core de 14 bits - PIC16x
- Core de 16 bits - PIC17x
- Core de 16 bit avançado - PIC18x

98

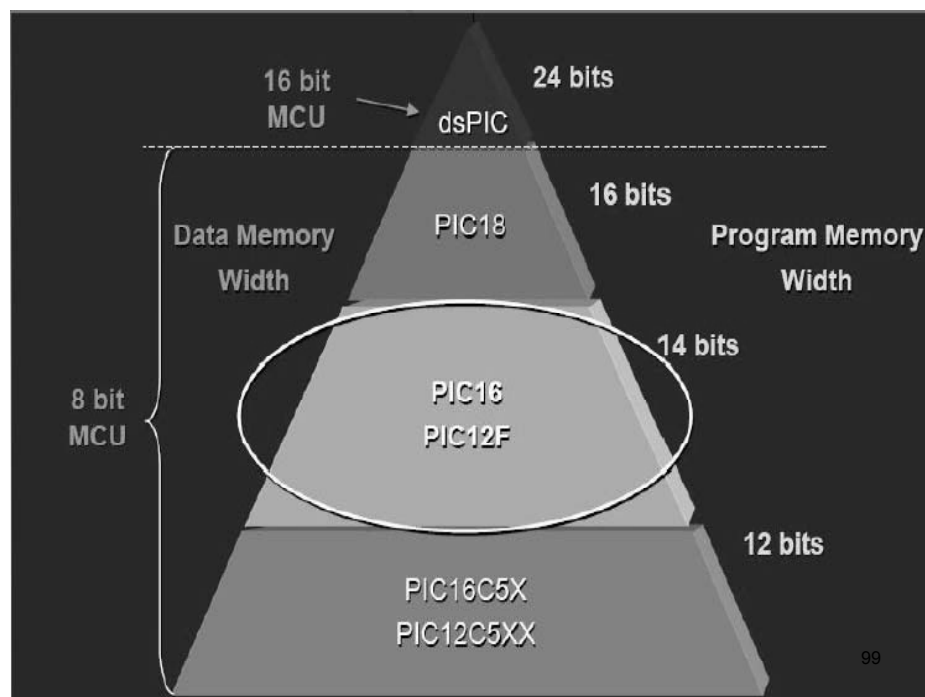


99

 

100

 Microcontrolador da família 12Fxxx com core de 12 bits



Podem endereçar 1Kbyte de memória de programa, e disponibilizam um máximo de 128 bytes de RAM. Este tipo de arquitetura suporta 35 instruções de programa, além de, também, estarem disponíveis em encapsulamentos de 8 pinos.

A maioria das famílias de 12 bits foi apresentada com memória OTP e EPROM apagável por UV.

OTP - One Time Programmable


EPROM - Erasable Programmable Read Only Memory

UV - Ultra Violeta

Flash Erasable Programmable Read-Only Memory - EPROM Flash

101

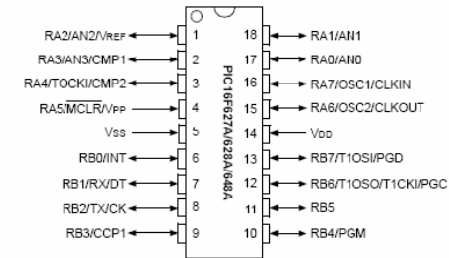Microcontrolador da família 16F6xxA com core de 14 bits




Podem endereçar 8Kbyte de memória de programa, e disponibilizam até 368 bytes de RAM. Suportam as mesmas instruções que a família de 12 bits, mas algumas instruções podem endereçar mais memória.

Estão disponíveis em encapsulamentos de 14, 18, 28 e 44 pinos, bem como em diversas versões de montagem em superfície.

102

 Microcontrolador da família 17C4xA com core de 16 bits




A quase inexistência de suporte, os preços elevados, e o aparecimento de novas famílias mais poderosas, fez com que esta família dos PIC17 se tornasse uma família pouco popular e cada vez mais em desuso.

Podem endereçar 32Kbyte de memória de programa, e disponibilizam até 902 bytes de RAM. A lista de instruções sofre alguns aumentos, e é partilhada com as famílias anteriores.

Só existem encapsulamentos disponíveis acima de 40 pinos, e apenas 8 chips diferentes nesta família.

103

 Microcontrolador da família 18Fxx2 com core de 16 bits melhorado



A pequena quantidade de memória de cada PIC, e a curta *Stack*, fez com que o uso de compiladores C se tornasse difícil.

As famílias de 12 e 14 bits têm uma *Stack* com 8 níveis, enquanto que as de 16 bits já possuem *Stack* de 16 níveis.

A falta de instruções para manipular a Pilha de memória *Stack*, leva o utilizador a implementar a *Stack* em software, aliada à falta de RAM, que tornava o processo muito difícil, e a performance diminuída.

A família de 16 bits avançada, implementa uma arquitetura pouco diferente, focada no uso de compiladores, podendo suportar 64Kbytes de memória de programa e 3Kbytes de RAM. O número de instruções já ascende a um total de 75, e estão disponíveis em diversos encapsulamentos acima dos 18 pinos.

A disponibilidade de compiladores, a melhor lista de instruções e o seu baixo custo, fez com que esta família se popularizasse depressa.


104

A unidade central de processamento dispõe de duas memórias distintas, uma contendo o código de programa, carregado previamente no microcontrolador, e uma segunda memória de uso específico onde estão contidos os registros internos, necessários ao funcionamento do microcontrolador, e também uma área reservada ao uso genérico do programa que está a correr (RAM).

A família PIC16 tem 8bits de tamanho para toda a informação que circula internamente no barramento de dados. O barramento de endereçamento da memória de programa tem um tamanho de 14bits

A família PIC16 tem a memória de programa organizada em páginas e a memória de dados organizada em bancos.

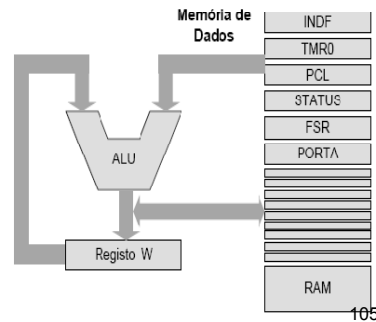Cada página de memória tem 2k words de tamanho. O tamanho de cada banco de memória RAM varia entre dispositivos. Na família PIC16 só é possível endereçar um máximo de 128 bytes, pelo que o uso de bancos, torna possível a utilização de uma quantidade de RAM maior.



Cada instrução de programa tem um determinado código (OPCODE). O microcontrolador utiliza uma WORD para codificar as instruções.

Dos 14 bits, os 8 bits de menor peso servem para guardar informação de utilização direta (*Literal Instructions*). Os restantes bits guardam o código da instrução a executar.




106

Alguns periféricos que podem ser encontrados dentro de um PIC16

- Temporizadores: 1, 2 ou mais, dependendo do modelo
- RS232 (USART): Porta Série que permite os modos síncronos e assíncronos
- PSP: Porta Paralela de 8bits
- EEPROM: Memória não volátil adicional para registro de dados
- Comparadores para sinais externos
- PWM: Modulação por largura de impulsos
- SPI (*Serial Peripheral Interface*): Porta de dados série
- I2C: Porta de dados série
- ADC: Conversores analógico/digital
- ICSP (*In Circuit Serial Programming*): Programação série direta no circuito
- Watchdog Timer: Temporizador de guarda para o microcontrolador
- USB (Universal Serial Bus)
- CAN (Controller Area Network)
- LIN (*Local Interconnect Network*)
- LCD (*Liquid Cristal Display*): Controle de display de cristais líquidos
- rPIC: Transmissor de ASK e FSK
- Controlador de motores DC
- BOR (*Brown-Out RESET*): Detector de limites inferiores de tensão de alimentação

107

MEMORIA DE PROGRAMA

 

108


A PILHA (STACK)

A pilha é um local da RAM onde é guardado o endereço da memória de programa antes de ser executado um pulo ou uma chamada de função localizada em outra posição de memória.

CICLO DE MÁQUINA

O oscilador externo (geralmente um cristal) ou o interno (circuito RC) é usado para fornecer um sinal de clock ao microcontrolador. O clock é necessário para que o microcontrolador possa executar as instruções de um programa.

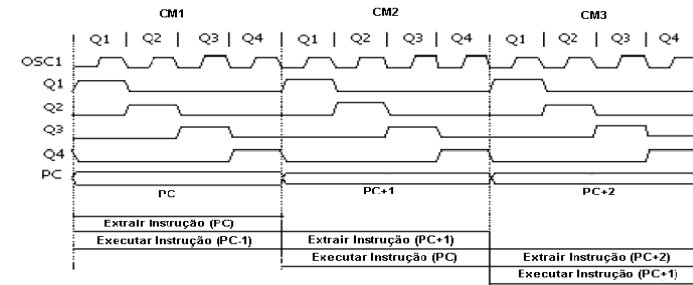
Nos microcontroladores PIC, um ciclo de máquina (CM) possui quatro fases de clock que são Q1, Q2, Q3 e Q4. Dessa forma, para um clock externo de 4MHz, temos um ciclo de máquina (CM=4 x 1/F) igual a 1µs (ou 1MHz)



- O Contador de Programa (PC) é incrementado na fase Q1 do ciclo de máquina e a instrução seguinte é resgatada da memória de programa e armazenada no registro de instruções da CPU no ciclo Q4.
- Ela é decodificada e executada no próximo ciclo, no intervalo de Q1 e Q4.
- O PIPELINE (sobreposição) permite que quase todas as instruções sejam executadas em apenas um ciclo de máquina, gastando assim 1 µs (para um clock de 4 MHz).
- As únicas exceções referem-se às instruções que geram “saltos” no contador de programa, como chamadas de funções em outro local da memória de programa e os retornos dessas funções.

109

110

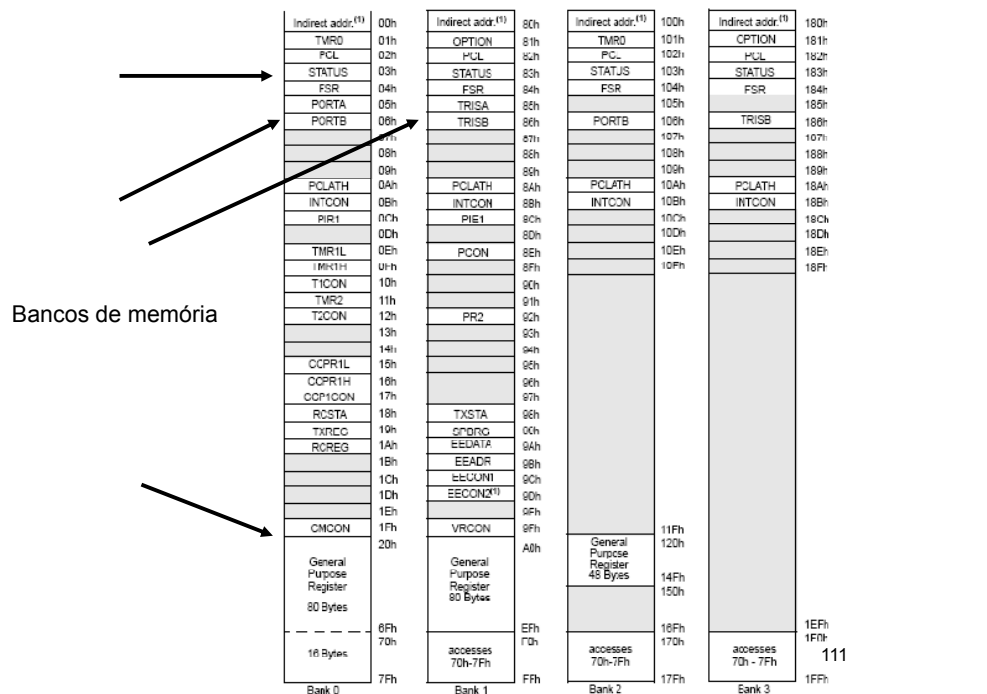

Registrador STATUS

O registro STATUS, configura os bancos de registros, flags da ULA e outros.

Seu endereço físico é 03h (banco 0) e 83 (banco1).

Nº dos bits	Bit 7	bit 6	Bit 5	bit 4	bit 3	bit 2	bit 1	bit 0
Bits	IRP	RP1	RP0	/TO	/PD	Z	DC	C

Bit 6-5: RP1:RP0, Bit de seleção de banco de registradores (usado para endereçamento direto). P/ bits 6-5=00 implica seleção do banco 0 (00 - 7Fh), para bits 6-5=01 implica seleção do banco 1 (80h - FFh), para bits 6-5=10 implica seleção do banco 2 (100 - 17Fh) e, para bits 6-5=11 implica seleção do banco 3 (180h - 1FFh). obs.: Cada banco é de 128 bytes e somente o bit RP0 é usado no PIC16F628 (considerar RP1=0).

Bit 2: Z, bit de Zero. Vai a 1 quando o resultado de uma operação aritmética ou lógica é zero. Vai a 0 quando o resultado de uma operação aritmética ou lógica é diferente de zero.

BSF STATUS, RP0

BCF STATUS, RP0

111

112

TABLE 4-3: SPECIAL REGISTERS SUMMARY BANK0

Address	Name	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	Value on POR Reset ⁽¹⁾	Details on Page
Bank 0											
00h	INDF	Addressing this location uses contents of FSR to address data memory (not a physical register)								xxxx xxxx	28
01h	TMR0	Timer0 module's Register								xxxx xxxx	45
02h	PCL	Program Counter's (PC) Least Significant Byte								0000 0000	28
03h	STATUS	IRP	RP1	RP0	\overline{TO}	\overline{PD}	Z	DC	C	0001 1xxx	22
04h	FSR	Indirect data memory address pointer								xxxx xxxx	28
05h	PORTA	RA7	RA6	RA5	RA4	RA3	RA2	RA1	RA0	xxxx 0000	31
06h	PORTB	RB7	RB6	RB5	RB4	RB3	RB2	RB1	RB0	xxxx xxxx	36

113

TABLE 4-4: SPECIAL FUNCTION REGISTERS SUMMARY BANK1

Address	Name	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	Value on POR Reset ⁽¹⁾	Details on Page
Bank 1											
80h	INDF	Addressing this location uses contents of FSR to address data memory (not a physical register)								xxxx xxxx	28
81h	OPTION	RBPV	INTEDG	T0CS	T0SE	PSA	PS2	PS1	PS0	1111 1111	23
82h	PCL	Program Counter's (PC) Least Significant Byte								0000 0000	28
83h	STATUS	IRP	RP1	RP0	\overline{TO}	\overline{PD}	Z	DC	C	0001 1xxx	22
84h	FSR	Indirect data memory address pointer								xxxx xxxx	28
85h	TRISA	TRISA7	TRISA6	TRISA5	TRISA4	TRISA3	TRISA2	TRISA1	TRISA0	1111 1111	31
86h	TRISB	TRISB7	TRISB6	TRISB5	TRISB4	TRISB3	TRISB2	TRISB1	TRISB0	1111 1111	36

114

Os registradores TRISA e TRISB servem para configurar como entrada ou saída os pinos das portas PORTA e PORTB, respectivamente. Para configurar como entrada basta escrever 1 no bit correspondente e como saída basta escrever 0 no bit correspondente. Os bits podem ser selecionados como entrada e saída da forma que se desejar. Por exemplo, para o PORTB, se a sequência 10010111 for utilizada para configurar o registrador TRISB, isto significa que as portas RB0, RB1, RB2, RB4 e RB7 foram configuradas como entrada (1) e que RB3, RB5 e RB6 foram configuradas como saída (0). Lembre-se que RB0 representa o bit menos significativo (LSB - à direita) e RB7 o bit mais significativo (MSB - à esquerda).

Os registradores PORTA e PORTB são utilizados para modificar diretamente o estado (0 ou 1) das portas. Quando o bit é configurado como entrada, o estado da porta é armazenado diretamente no bit correspondente a porta nestes registradores. Quando o bit é configurado como saída o seu estado pode ser modificado escrevendo-se diretamente no bit correspondente destes registradores. Por exemplo se o bit 3 do PORTA estiver configurado como entrada (bit 3 do TRISA em 1) basta ler o estado do bit 3 do registrador PORTA para conhecer o estado da entrada.

115

Exemplos de uso:

BCF status, rp0

CLRF portb

BSF status, rp0

CLRF trisb

BCF status, rp0

MOVLW b'11111111'

MOVWF portb

```
BANK1
movlw b'00010111'
movwf TRISA
movlw 0x00
movwf TRISB
BANK0
```

clrf PORTB

116

```

#include <P16F628A.INC>          ;ARQUIVO PADRÃO MICROCHIP PARA 16F628A
__CONFIG _BODEN_ON & _CP_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _LVP_OFF & _MCLRE_ON & _XT_OSC

#define BANK0 BCF STATUS,RP0      ;SETA BANK 0 DE MEMÓRIA
#define BANK1 BSF STATUS,RP0      ;SETA BANK 1 DE MAMÓRIA
CBLOCK 0x20 ;ENDEREÇO INICIAL DA MEMÓRIA DE USUÁRIO
ENDC ;FIM DO BLOCO DE MEMÓRIA

#define BOTAO PORTA,1 ;PORTA DO BOTÃO
; 0 -> PRESSIONADO
; 1 -> LIBERADO

#define LED PORTB,0 ;PORTA DO LED
; 0 -> APAGADO
; 1 -> ACESO
ORG 0x00 ;ENDEREÇO INICIAL DE PROCESSAMENTO
GOTO INICIO
ORG 0x04 ;ENDEREÇO INICIAL DA INTERRUPÇÃO
RETFIE ;RETORNA DA INTERRUPÇÃO

INICIO
CLRF PORTA ;LIMPA O PORTA
CLRF PORTB ;LIMPA O PORTB
BANK1 ;ALTERA PARA O BANCO 1
MOVLW B'00000010'
MOVWF TRISA ;DEFINE RA1 COMO ENTRADA E DEMAIS COMO SAÍDAS
MOVLW B'00000000'
MOVWF TRISB ;DEFINE TODO O PORTB COMO SAÍDA
MOVLW B'00000000'
MOVWF INTCON ;TODAS AS INTERRUPÇÕES DESLIGADAS
BANK0 ;RETORNA PARA O BANCO 0
MOVLW B'00000111'
MOVWF CMCON ;DEFINE O MODO DO COMPARADOR ANALÓGICO

```

117

MAIN

```

BTFSC BOTAO ;O BOTÃO ESTÁ PRESSIONADO?
GOTO BOTAO_LIB ;NÃO, ENTÃO TRATA BOTÃO LIBERADO
GOTO BOTAO_PRES ;SIM, ENTÃO TRATA BOTÃO PRESSIONADO

BOTAO_LIB
BCF LED ;APAGA O LED
GOTO MAIN ;RETORNA AO LOOP PRINCIPAL

BOTAO_PRES
BSF LED ;ACENDE O LED
GOTO MAIN ;RETORNA AO LOOP PRINCIPAL

END ;OBRIGATÓRIO

```

118